



**BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM**  
**VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR**  
**MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK**

# **Digitális technika**


## **VIMIAA02**

**Fehér Béla, Benesóczky Zoltán**  
**BME MIT**
 
# Sorrendi hálózatok

(Finite State Machine, FSM)

- Az eddigiekben megismert digitális áramkörök *kombinációs hálózatok* (a kimenet csak az aktuális bemenetektől függ)
- Sok esetben a feladatok megoldásához ez nem elegendő, *a* rendszer viselkedését befolyásolja, hogy az egyes *bemeneti értékek időben milyen sorrendben érkeztek*. Az ilyen hálózatokat *sorrendi hálózatoknak* nevezik.
- **Példa:** A logika kimenete adjon 1-et, ha  $x_1 = 1$ , majd maradjon 1-ben, ha  $x_1 = 0$  lesz. A kimenet adjon 0-át, ha  $x_0 = 1$  lesz, és maradjon 0-ban, ha  $x_0 = 0$  lesz. (Ha  $x_1$  és  $x_0$  egyszerre 1, akkor szintén menjen 1-be.  $x_1$  az erősebb.)
- A sorrendi hálózatok megvalósításához, *memória (tároló)* funkció is kell.



# Szinkron sorrendi hálózatok (SSH)


- A sorrendi hálózat által *tárolt információt állapotnak* (*state*) nevezzük.
- Léteznek ún. aszinkron sorrendi hálózatok azonban ezek tervezése problémás. Ezért mi csak *szinkron sorrendi hálózatok*kal foglalkozunk.
- A szinkron tároló funkció megvalósításához új alapelemre tárolóra van szükség.




# Szinkron sorrendi hálózatok (SSH)

- A szinkron hálózatok *tárolóiba írást az órajel ( $clk$ ,  $c$ ) ütemezi.*
- Az órajel egy folyamatos periodikus négyszög jel, melyet az *órajel generátor* állít elő.



- *A szinkron működés azt jelenti, hogy az órajel valamelyik élének (változásának) hatására íródhat új érték a tárolóba.*
- Az ütemezés történhet *az órajel 0-1 átmenetére (felfutó él)* vagy *1-0 bemenetére (lefutó él)*. Mi csak *felfutó élet* használunk. Tehát *az órajel aktív éle a felfutó él.* clk 
- Az órajel *frekvenciáját* ( $f_{clk}$ ) az *áramkör kívánt sebessége* alapján állítják be.
- *Egy sorrendi hálózat minden tárolója ugyanazt az órajelet és kapja és azonos aktív élet használ.* (Itt csak felfutó élet.)


# A D flip-flop

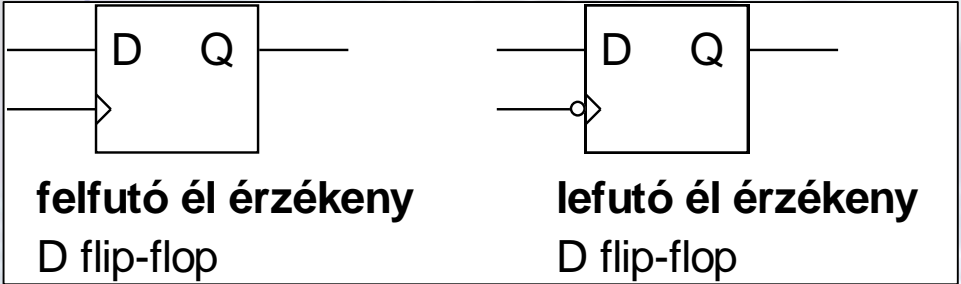- **A digitális technikában használt legfontosabb bit tároló egység a D flip-flop**
  - A DFF az órajel (clock, clk, c) *aktív élének* hatására mintavételezi és tárolja a bemeneti D adatbitet.
  - A tárolt érték jelenik meg a Q kimeneten ( $Q = D$ ) és *tárolódik a következő aktív élig.*
- **D ff rajzjele:**

The diagram shows two circuit symbols for D flip-flops. The left symbol is labeled 'felfutó él érzékeny D flip-flop' and features a clock input with a triangle pointing upwards. The right symbol is labeled 'lefutó él érzékeny D flip-flop' and features a clock input with a triangle pointing downwards. Both symbols have a D input, a Q output, and a clock input.
- Az *élérzékeny órajel bemenetet* a bemenet melletti > jel jelöli a rajzokon.
- A továbbiakban csak felfutó él érzékeny tárolókat fogunk használni.
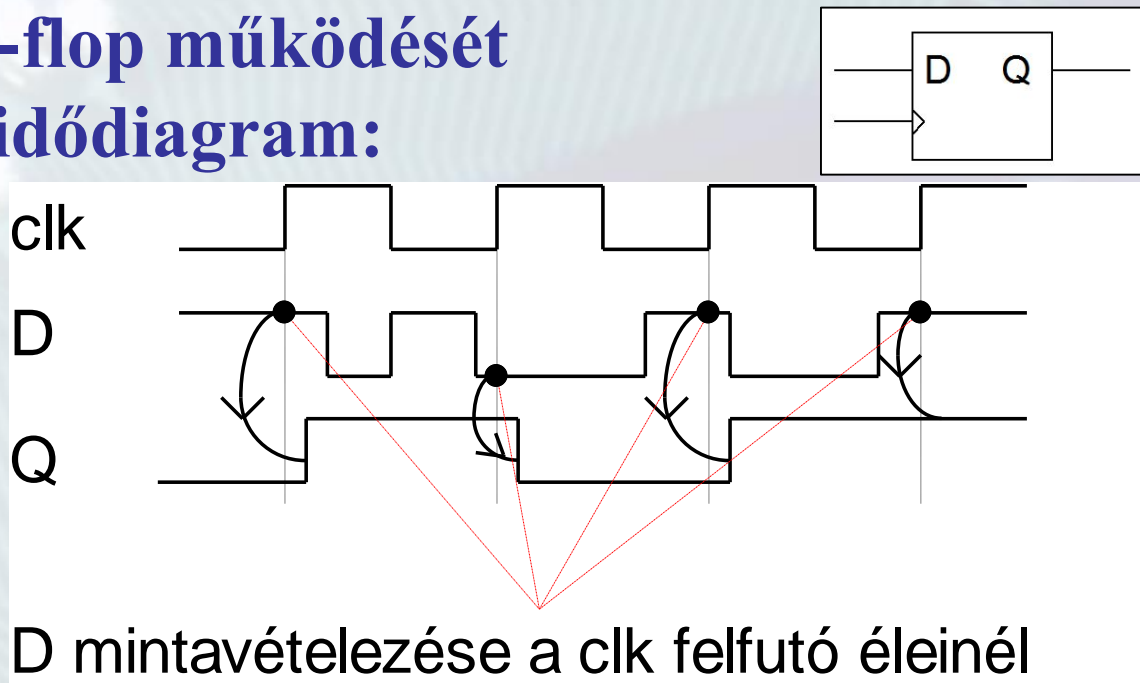
# A D flip-flop

**A D flip-flop működését  
mutató idődiagram:**




A felfutó él pillanatában a D bemenet értékét ponttal jelöltük. A D flip-flop ezt az értéket tárolja, ami kis késleltetés múlva megjelenik a Q kimeneten. Ott ez az érték marad addig, amíg a következő felfutó él hatására felülíródik az új D bemeneti értékkel.


 
# A D flip-flop

- A DFF egy kész áramköri egység (alapelem, mint a kapuk) Nem foglalkozunk a belső felépítésével.
- *Verilog viselkedési leírással* építjük be.
- Az *always blokk* érzékenységi listájában a *felfutó él eseményre hivatkozás: posedge jelnév*
- A Digitális technika tárgyban leírt *szinkron sorrendi hálózatokban a viselkedési leírása mindig: always(posedge clk)* formával kezdődik. (Az érzékenységi listában egy jelek is lehetnének.)
- **DFF viselkedése:** Az órajel minden felfutó élénél (*posedge clk*) vegyen mintát a D adat bitből és ezt tartsa a kimenetén a teljes órajel periódusban a következő felfutó élig. **Verilog leírás:**


```
reg q;  
always@(posedge clk)  
    q <= d;
```



A reg típusú változó `<=` kifejezés-ben a „`<=`” nem blokkoló értékadást jelöl. Ezt nem magyarázzuk, a Digitális technika tárgyban leírt órajel érzékeny viselkedési leírásokban *mindig ezt kell használni*. A tárgyban leírt kombinációs hálózatok viselkedési leírásában is használhatjuk az `=` helyett.
 
# A DFF

- Bekapcsoláskor a Q értékét a feladatnak megfelelően kell inicializálni.
- *Ezért a flip-flopnak alaphelyzet beállító bemenetei is lehetnek:*
  - RESET (r, pr): a jelre  $Q = 0$  az órajel  $\uparrow$  élre áll be (szinkron)
  - SET (s): a jelre  $Q = 1$  az órajel  $\uparrow$  élre áll be (szinkron)
  - Ha mindkettő van és egyszerre aktívak, az hatásos amelyiknek a prioritása nagyobb.







# A DFF

- A sorrendi hálózatok tárolóit a bekapcsoláskor és esetleg nyomógomb hatására alaphelyzetbe kell állítani. Erre szolgál a **RESET** (**rst**) jel.
- Az RESET jelet külön áramkör allítja elő, az órajelhez hasonlóan.
- A logikai rajzokon általában sem az órajel generátort, sem a reset áramkört nem fogjuk a továbbiakban feltüntetni. (Csak nagyon kivételes esetben.)
- Helyettük csak az általuk előállított **clk** és **reset** (**res**) jeleket használjuk.
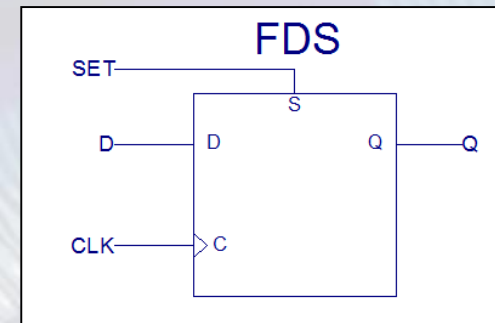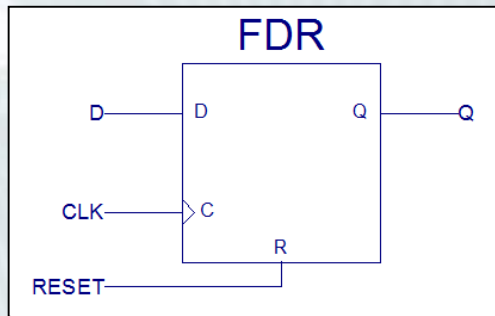
# A DFF alaphelyzet beállító jelei

- **DFF szinkron RESET-tel**      **DFF szinkron SET-el**



- **Verilog HDL kód minta:**

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)    Q <= 1'b0;  
    else          Q <= D;
```

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (SET)      Q <= 1'b1;  
    else          Q <= D;
```

- A **RESET/SET** jelek kiértékelése megelőzi a **Q <= D** értékadást.

# A DFF alaphelyzet beállító jelei

- Ha *mindkét* alaphelyzetbe állító *jelet használjuk*, akkor *az if else if szerkezetben előbb szereplő jel prioritása nagyobb lesz* az utána levőnél.
- **Verilog HDL kódminta** (a rst prioritása a legnagyobb):  
always@(posedge clk)  
if(rst) q <= 1'b0;  
else if(set) q <= 1'b1;  
else q <= D;
- Ha egyszerre aktív rst és set, akkor  $q = 0$  lesz az órajel felfutó él hatására. Ha  $\text{rst}=0$  és  $\text{set}=1$ , akkor  $q = 1$  lesz. Ha  $\text{rst} = 0$  és  $\text{set} = 0$ , akkor  $q = D$  lesz.




# A DFF órajel engedélyezése (CE)

- A D flip-flopnak létezik olyan változata, amelynél *a D bemenet mintavételezése tiltható/engedélyezhető egy CE jellel*
- Tehát az órajelre történő mintavétel feltételes, a CE függvényében történik.
- Az elemi DFF-nál ezt CE, azaz órajel engedélyezés funkciónak nevezzük, de *csak a D bemenetre van hatással*, a RESET és SET bemenetekre nincs!

Verilog kód minta:
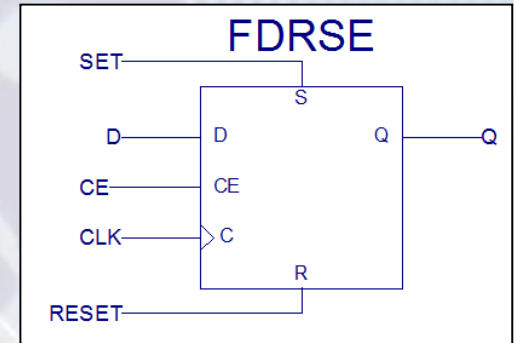
```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)      Q <= 1'b0;  
    else if (SET)    Q <= 1'b1;  
    else if (CE)     Q <= D;
```




- *A több bites regisztereknél* ugyanezt a funkciót ellátó jel neve **LD** (LOAD), azaz adatbetöltés vezérlőjel.
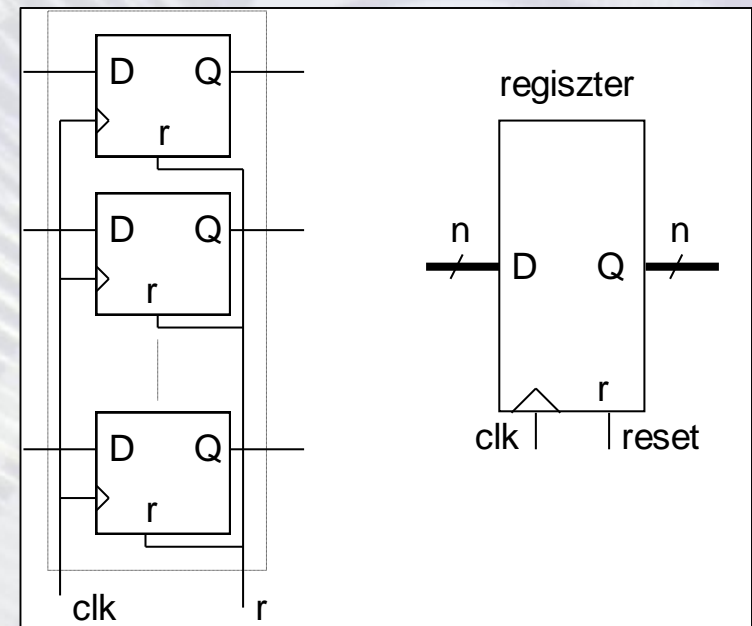
# A regiszter

- A regiszterek DFF-okból felépített több bites tárolók
- A regiszterek felépítése olyan, hogy a *D adatbemeneti bitek kivételével az összes többi vezérlőjelük közösített, azaz egyszerre működik.* (Pl. a reset minden bitet töröl.)
- A regiszterek mérete 2-től akár 64 bitig terjed
- A legegyszerűbb regiszter csak RESET vezérlő jellel rendelkezik:
  - **RESET** (rst): tartalom törlése
  - Ha nem aktív, akkor a bemenet mintavételezése
  - **Verilog kódminta:**

```
reg[3:0] Q;  
always @(posedge clk)  
    if(rst) Q <= 4'b0;  
    else   Q <= D;
```




# A regiszter

- A regiszter **LOAD** (LD) adat betöltő jellel is rendelkezhet
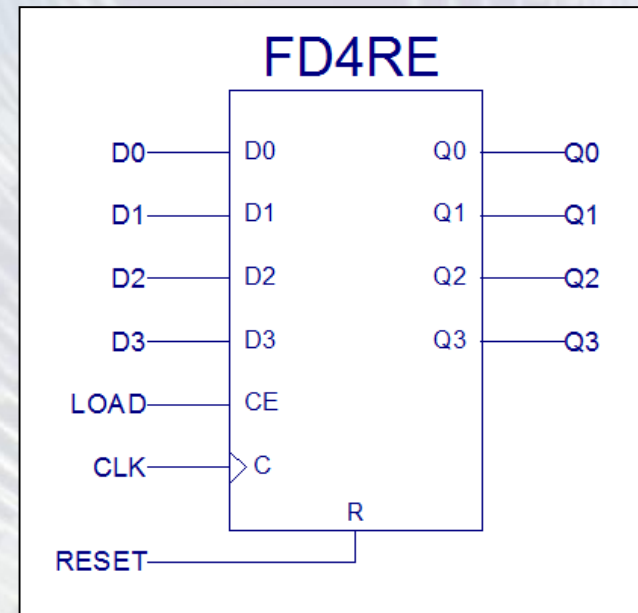
## Verilog HDL kódminta:

```
reg [3:0] Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)      Q <= 4'b0;  
    else if (LOAD)  Q <= D;
```

- Itt a RESET magasabb prioritású, mint a LOAD, mert az if szerkeben az van előbb.






# Általános szinkron sorrendi hálózat (SSH, állapotgép, FSM)

- Az állapotgéppel olyan feladatokat lehet megoldani, amelyeknél *a kimenet előállításához nem elég a bemenet aktuális ismerete, hanem szükséges az előző bemenetek alapján eltárolt információ* (állapot, *state*, *s*) ismerete is.
- Az állapotgép *az aktuális állapot* (*state*, *s*) és *az aktuális bemeneti kombináció* alapján állítja elő a kimeneti jelet.
- A szinkron FSM *állapota az órajel aktív élére változhat*, állapotának kódját regiszterben tároljuk.
 
# Állapotgépek specifikálása

- Az állapotgépeket megadhatjuk *szöveges specifikációval*. Pl. Ismerje fel az x bemenetére az órajellel szinkronban érkező bitsorozatban, ha a *legutolsó* 3 bit 110 és a z kimenetén jelezzon 1-el az utolsó bit beérkezésével egyidőben.
- Megadható *állapotgráffal* (állapot diagramnak is nevezik). (Az állapotgráfot általában szöveges specifikáció alapján készítjük.)



# Állapotgépek specifikálása


## Állapotgráf

- A *gráf pontokhoz* (itt körrel jelöljük) rendeljük az állapotgép *állapotait*.

Beleírjuk az állapot nevét. (ABC betűi vagy beszédes név)

A *kezdő állapotot* rst és nyíl jelöléssel látjuk el (itt az A-nál).

- Az állapotgráf *irányított gráf* (éleinek iránya van).
- A *gráf élek* jelölik az adott bemenet hatására bekövetkező *állapot átmenteket* (pl. A állapotból 1 bemenetre a következő állapot B, 0-ra az A).
- A *gráf élekre írjuk*, hogy milyen bemenetre történik az állapot átmenet és milyen kimenetet ad a hálózat (*bemenet/kimenet*).
- Ha a kimenet csak az állapottól függ (lásd később Moore modell), akkor a kimenetet az állapot neve alá is írhatjuk.

 



# Állapotgépek specifikálása


- Az állapotgráf rajzolása során *egy olyan kezdőállapotból indulunk ki, ami azt az információt tárolja, hogy a bekapcsolás (reset) óta nem jött adat.* Ezt az állapotot általában A-val jelöljük és *berajzolunk egy bele mutató rst (reset) felíratú nyilat.*
- Ezután a már meglévő állapot(ok)ból kiindulva *a feladat leírása alapján minden bemeneti kombinációra megvizsgáljuk, hogy az adott állapotban milyen kimenetet kell adni és, hogy fel kell-e venni új állapotot, vagy egy már meglévő tárolja azt az információt, amire az adott bemeneti kombináció után emlékeznie kell a hálózatnak. Ha kell felvesszük az új állapotot és az adott bementre ide irányítjuk a gráfot. Ha nem, a már meglévő megfelelő állapotba.*
- Az állapotokba az első felíráskor azt az információt is beírjuk, hogy mit jegyez meg a bemeneti sorozatból (ha ez egyszerűen megtehető).
- Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy *nem kell új állapotot felvennünk és minden állapotban minden bemeneti kombiációra meghatároztuk a kimenetet és a következő állapotot.* Ekkor elkészült az *előzetes állapotgráf.*

# Állapotgépek specifikálása


Példa: A mintafeladat gráfjának megtervezése:

Ismerje fel az x bemenetére az órajellel szinkronban érkező bitsorozatban, ha a *legutolsó 3 bit 110 és 1-el jelezze az utolsó bit beérkezésével egyidőben*.

 
1. Felvesszük A állapotot és berajzoljuk, hogy reset-re ez lesz a kezdő állapot.



 2. Amíg az x bemenet 0, addig maradjon A állapotban, mert a bitsorozat 1-el kezdődik és  $z = 0$ . (A-ból A-ba vezető nyíl, x/z (bemenet/kimenet): 0/0) Tehát az A azt jegyzi meg, hogy nem jött még meg az első várt bit.




 3. Ha  $x = 1$ , akkor megjött a sorozat első bitje, ezt meg kell jegyezni, új állapotra van szükség. Felvesszük B állapotot (új név ABC sorrendben). Ez megjegyzi, hogy bejött 1 db 1-es bit.




# Állapotgépek specifikálása

 4. B állapotban, ha  $x = 1$ , akkor a várt sorozatból bejött 2 bit: 11 és ezt meg kell jegyezni. Felvesszük C állapotot, B-ből C-be mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk 1/0.



 
5. B állapotban, ha  $x = 0$ , akkor 1 után 0 jött, előről lehet kezdeni a figyelést, mert ez már nem lehet a jó sorozat, kell menni A-ba ami csak annyit jegyez meg, hogy ideáig csak 0 jött.






# Állapotgépek specifikálása

 6. C állapotban, ha  $x = 1$  jött, akkor csak azt kell megjegyeznünk, hogy a várt sorozatból már bejött két bit: 11. A C állapot pont ezt jegyzi meg. C-ből C-be mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk, hogy 1/0.



 7. C állapotban, ha  $x = 0$  jött, akkor *megjött a teljes várt sorozat 110*. A C állapotban *z=1-et adunk* és megyünk az A állapotba, hogy ott várjuk az új sorozat első bitjét. Tehát D-ből A-ba mutató nyilat rajzolunk és ráírjuk, hogy 0/1.



*Mivel minden állapotban minden bemenethez megadtuk, hogy mi lesz a következő állapot és kimenet, továbbá nincs több állapotra szükségünk, készen vagyunk a feladatot leíró előzetes állapotgráffal.*

# Állapotgépek specifikálása

## Állapottábla


- Az állapottábla *ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az állapotgráf, csak táblázatos formában*
- Sorainak bal oldalán soroljuk fel az állapotokat (itt: A,B,C)
- Az állapotok oszlopától *jobbra levő oszlopok különböző bemeneti kombinációkhoz tartoznak* (itt:  $x=0$ ,  $x=1$ )
- Egy-egy az állapottól *jobbra levő rubrikákba azt írjuk be, hogy ha az adott állapotban van az automata és ehhez az oszlophoz tartozó a bemenet értéke, akkor mi lesz a következő állapot és a kimenet* (következő állapot/kimenet formában)

aktuális állapot	bemeneti kombinációk	
	$x = 0$	$x = 1$
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	A/1	C/0

Ha C az aktuális állapot, a C állapot után következő állapot és a kimenet

ha  $x = 0$

ha  $x = 1$

 


# Állapotminimalizálás

- A specifikáció alapján készített állapotgráf felesleges állapotokat tartalmazhat. (Olyan állapotokat, amelyek a feladat szempontjából ugyanazt az információt jegyzik meg.)
- Ezeket meg kell keresni és egyetlen állapottal helyettesíteni. Ezt állapotminimalizálásnak nevezik.
- A kevesebb állapotszámú állapotgép sokszor egyszerűbben valósítható meg.
- A példa gráfja minimális. Az állapotminimalizálási algoritmusokkal nem foglalkozunk.


 
# Állapotkódolás

- A *minimalizált állapotgráf* alapján elkészítjük a *minimalizált állapottáblát*.



	x=0	x=1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	A/1	C/0

- Az **állapotokhoz kódokat** (fix hosszúságú bináris számokat) rendelünk, ezt nevezzük *állapotkódolásnak*.
- A hálózat bonyolultsága az állapotkódtól is függ, ezért *szisztematikus állpaotkódolási módszerek léteznek*. (Ilyeneket nem tanulunk.)


# Állapotkódolás

- Most minimális hosszúságú kódolást alkalmazunk.  
A 3 állapothoz 2 bit elegendő.
- Véletlenszerűen *kódoljuk az állapotokat és kitöltjük a kódolt állapottáblát.*
- A 2 biten 4 lehetséges kódszó van. Ebből csak 3-at használunk. A maradék 1 db kód tranziens hiba esetén előállhat. Ezért az utolsó sort úgy töltöttük ki, hogy ebben az esetben a kezdő (A) állapotba kerüljön a hálózat.
- Az az elv, hogy a nem használt állapotkódokból használt állapotkódokba jusson a hálózat.

s[1:0]	x=0	x=1
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11 /0
C 11	A 00/1	C 11 /0
10	A 00/0	A 00/0

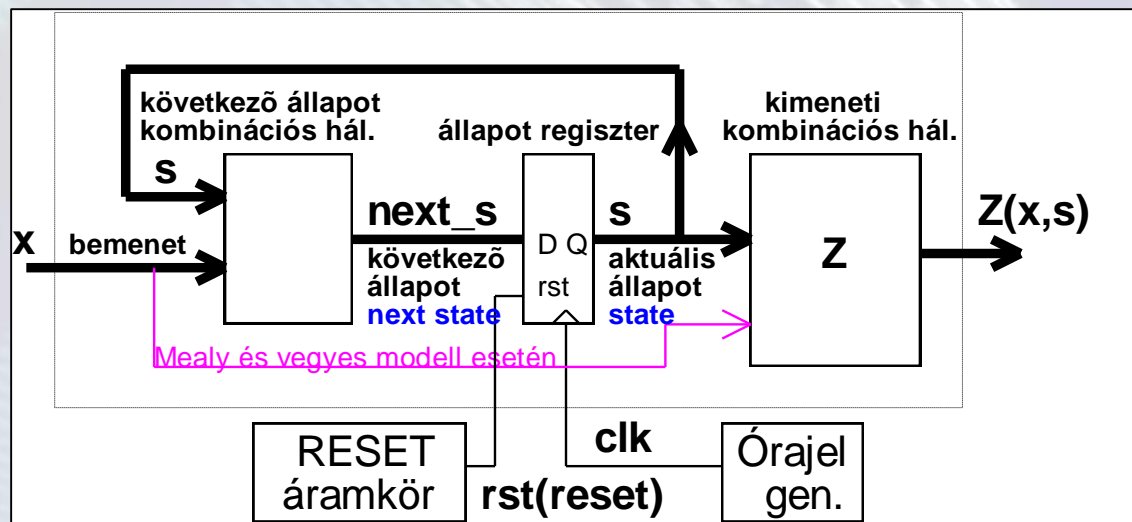
# Az állapotgép felépítése

- Mielőtt folytatnánk a tervezést nézzük meg a megvalósító logikai hálózat felépítését
- Az óregenerátor állítja elő az órajelet.
- A RESET generátor (reset áramkör) állítja elő induláskor (pl. bekapcsoláskor) a reset impulzust, melyet a kiinduló állapot beállítására használunk.
- A továbbiakban ezeket nem rajzoljuk le, csak a clk és rst jeleket.





# Az állapotgép felépítése

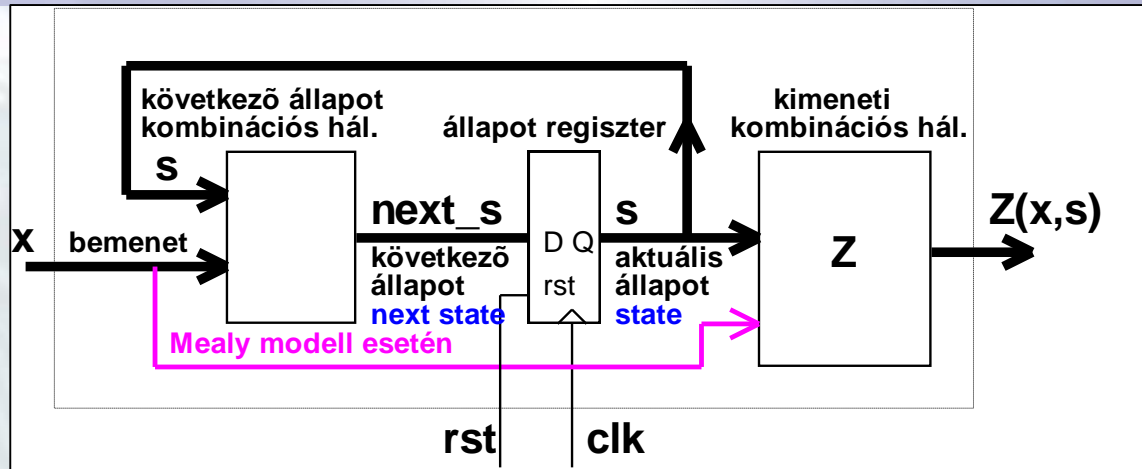


- Az *állapot regiszter órajelenként* tárolja az aktuális állapot ( $s$ ) kódját.
- A **következő állapot** ( $next\_s$ ) **kódját** a regiszter bemenetére kapcsolódó logika (kombinációs hálózat) állítja elő, az aktuális állapot ( $s$ ) és az aktuális bemenet ( $x$ ) alapján.
- A **kimeneti logika** (kombinációs hálózat) állítja elő a kimenetet ( $Z$ ), mely általános esetben az aktuális állapottól (állapotregiszter tartalma) és az aktuális bemenettől ( $x$ ) függ.

# Az állapotgép felépítése

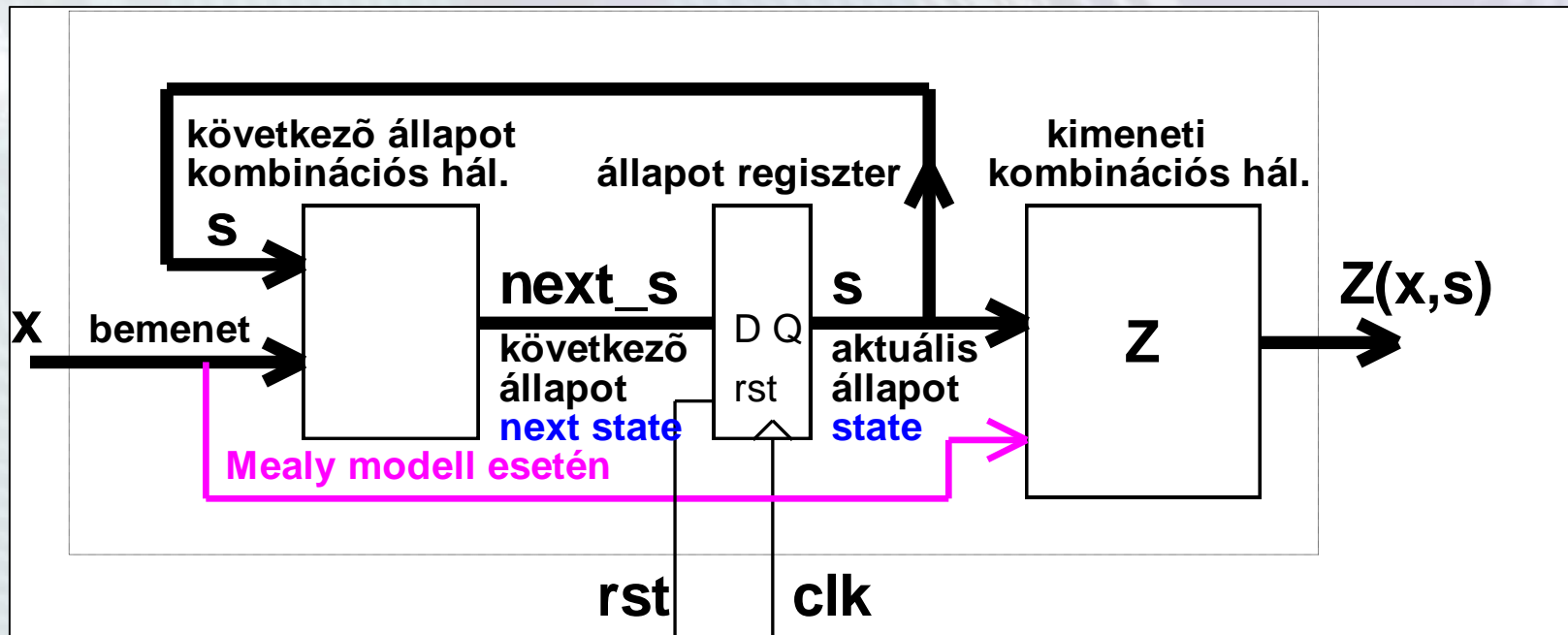
## Mealy modell

- A szinkron sorrendi hálózat *kimenete* az *aktuális állapot* és az *aktuális bemenet* függvénye ún. *Mealy modell* szerinti működésnél:  $z=Z(s,x)$


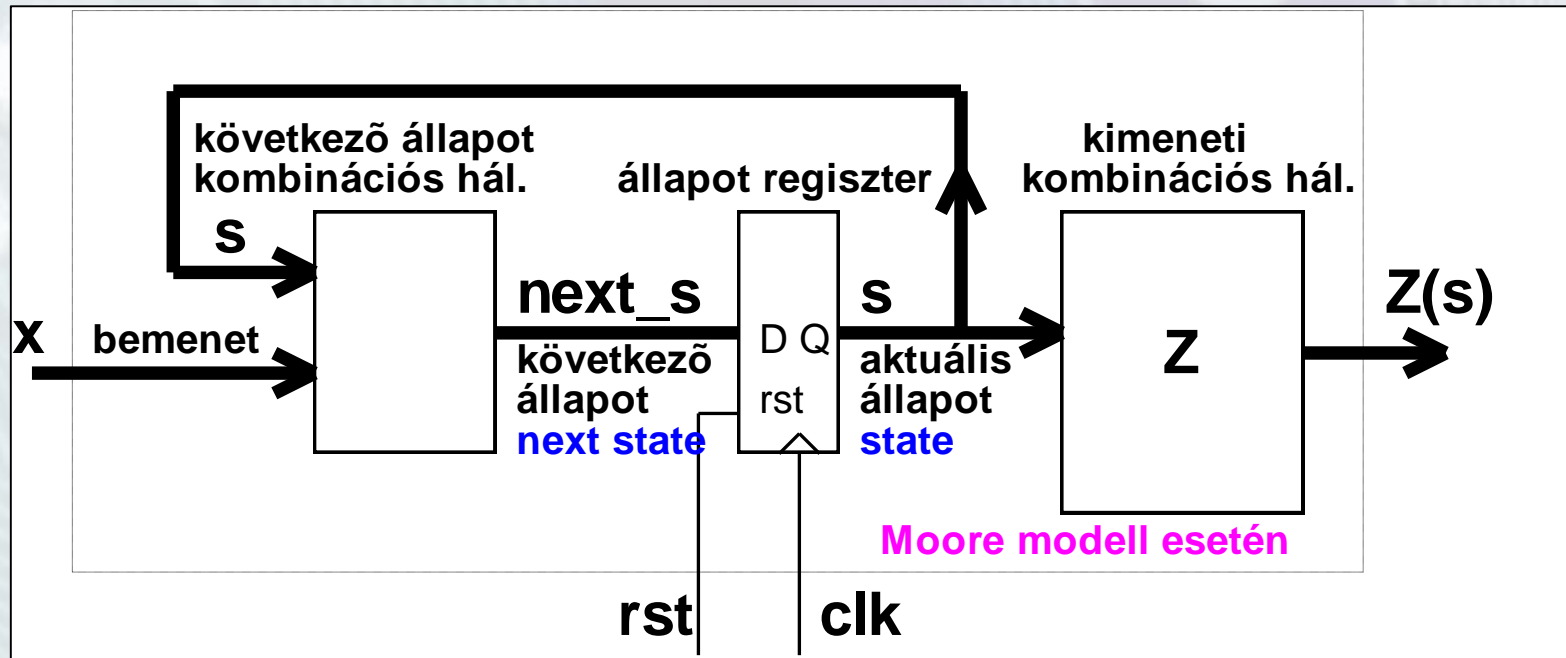
# Az állapotgép felépítése

- **Moore modell**
- A kimenet csak az aktuális állapottól függ az ún. *Moore modell* szerinti működés esetén:  $z=Z(s)$




- **Vegyes modell** esetén egyes kimeneti bitek Mealy,  $z_i=Z_i(s, x)$ , mások Moore jellegűek  $z_j=Z_j(s)$


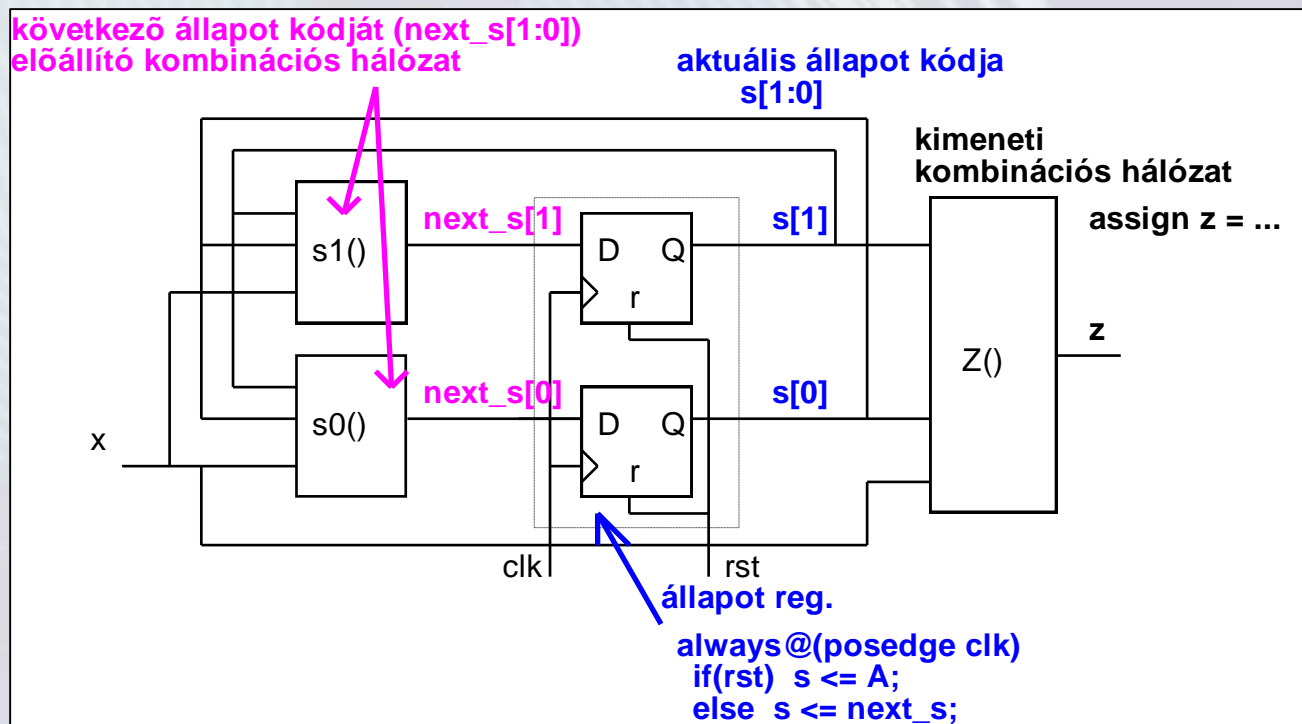
# Az állapotgép felépítése

Következő állapot kódját előállító logika (next\_s) és a kimeneti függvény (z) meghatározása

- Az aktuálisan megtervezendő automata struktúrája (2 bites állapotregiszter, egyetlen kimenet, Mealy):



# Az állapotgép kombinációs hálózatainak tervezése

## Hagyományos módszer

- Megtervezendők a következő állapot logika  $\text{next\_s1}(s1,s0,x)$   $\text{next\_s0}(s1,s0,x)$  és a kimenet  $Z(s1,s0,x)$  függvénye
- Igazságtáblájukat egyszerre tartalmazza a **kódolt állapottábla**.

s1s0	x=0	x=1
	next_s1, next_s0/z	next_s1, next_s0/z
A 00	A 00/0	B 01/0
B 01	A 00/0	C 11/0
C 11	A 00/1	C 11/0
10	A 00/0	A 00/0

# Az állapotgép kombinációs hálózatainak tervezése

- Az következő állapot és a kimenet igazságtáblái alapján meghatározhatók az egyszerűsített logikai függvények. Ezt nevezzük *hagyományos tervezési módszernek*. A logikai függvények egyszerűsítését nem részletezzük, csak az eredményeket adjuk meg.
  - A *következő állapot* egyszerűsített logikai függvényei SOP alakban:
$$\text{next\_s1} = \text{s0} \cdot x; \quad \text{next\_s0} = \text{s0} \cdot x + \neg \text{s1} \cdot x;$$
  - A *kimeneti logika* egyszerűsített logikai függvénye:
$$z = \text{s1} \cdot \text{s0} \cdot x;$$



# Az állapotgép leírása Verilog-ban

## Az állapotkódolás és állapot regiszter Verilog leírása

**reg [1:0] s;**

**//Állapotkódolás megadása**

**// a parameter-rel konstansokhoz nevek rendelehetők:**

**parameter A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b11;**

**//Állapotregiszter viselkedési leírása**

**always @ (posedge clk)      //órajel felfutó élre működik**

**begin**

**if (rst)    s <= A;      // rst-re beíródik a kezdő állapot**

**else       s <= next\_s;    // egyébként beíródik a következő**

**end                            // állapot kódja (amit a next\_s**

**// logika állít elő)**

# Az állapotgép leírása Verilog-ban

- A következő állapot logikát többféleképpen is megadhatjuk.
- Megadhatjuk a minimalizált függvények alapján *Boole algebrai alakban assign-al*. (Hagyományos módszer.)

//next state logika:

```
wire [1:0] next_s; // mert most assign-al adjuk meg
```

```
    assign next_s[1] = s[0]&x;
```

```
    assign next_s[0] = s[0]&x | ~s[1]&x;
```

# Az állapotgép leírása Verilog-ban

- Azonban a gyakorlatban az **állapotgráf** vagy **állapottábla** alapján az *viselkedési leírással adjuk meg az állapotátmeneteket és a minimalizálást a tervezőrendszerre bízuk*. (Ezt **általános FSM tervezési mód**nak nevezzük.)

//next state logika

```
reg [1:0] next_s; // mert most always blokkban adunk neki értéket
```

```
always @(*)
```

```
case(s)
```

```
A: if(~x) next_s <= A;
```

```
    else next_s <= B;
```

```
B: if(~x) next_s <= A;
```

```
    else next_s <= C;
```

```
C: if(~x) next_s <= A;
```


```
    else next_s <= C;
```

```
default:next_s <= A;
```

```
endcase
```

// esetleges nem használt állapot kód esetén

// (tranziens hiba) az A-ba megy

 




# Az állapotgép leírása Verilog-ban

## A kimeneti függvény megadása

- A kimeneti függvény megadására is több lehetőségünk van.
- Megadhatjuk a minimalizált függvényt SOP *Boole algebrai alakban*:

 **assign z = s[1]&s[0]&~x; //hagyományos tervezési mód**

- Megadhatjuk az *állapotgráf/állapottábla alapján az állapotkódok felhasználásával és az egyszerűsítést a tervező rendszerre bízuk.*







A z kimenet akkor 1, ha C állapotban van és  $X=0$ :

**assign z = (s == C)&~x;**

vagy


**assign z = (s == C)&(x == 1'b0);**
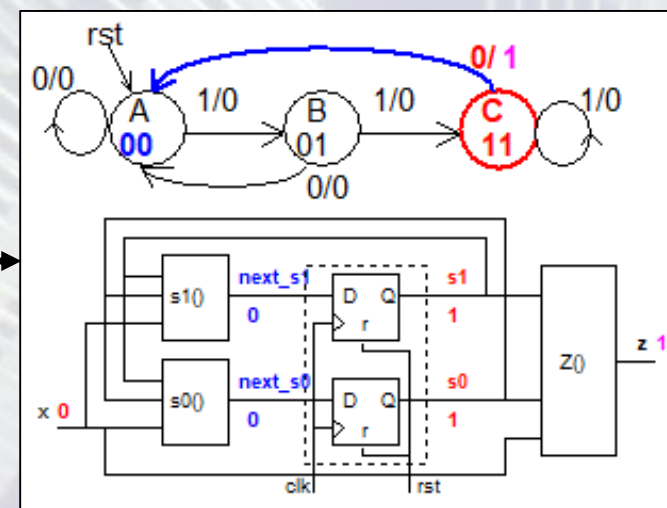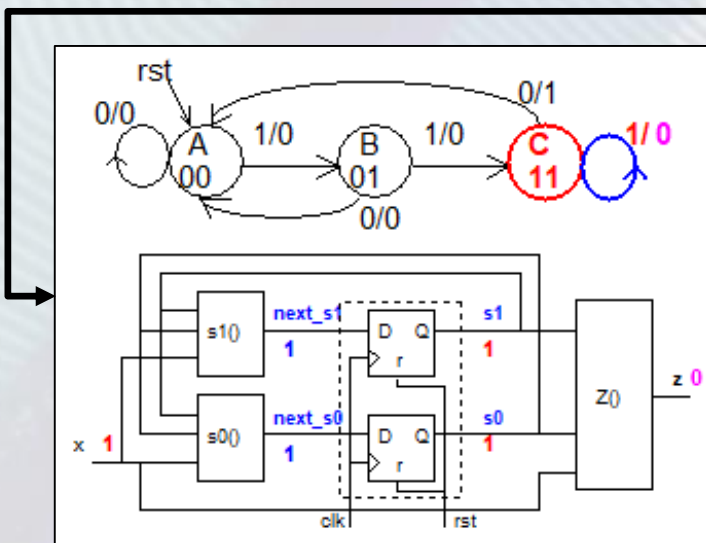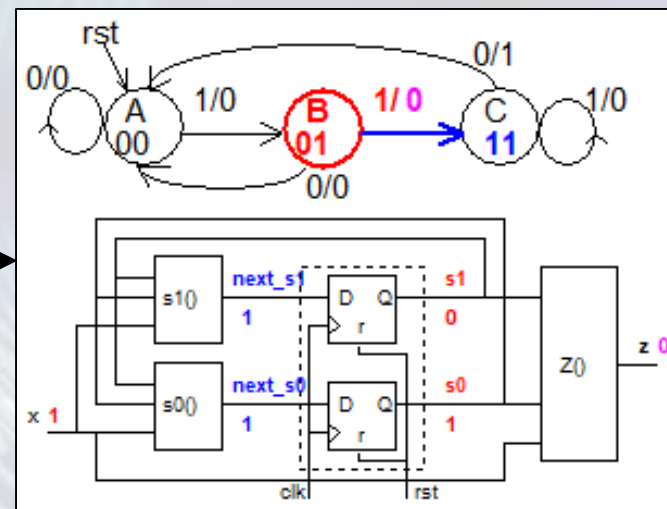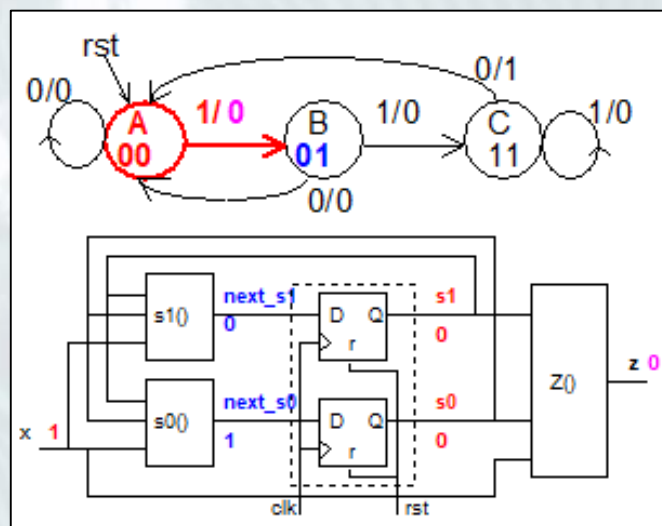
# Működés reset után az X=1110 bemeneti sorozat hatására


 
# Szinkron sorrendi logikák működési feltételei

- Adott számú DFF párhuzamos működtetése, közös, globális, időben és térben egyidejű CLK órajellel történik (az összes DFF órajele nagyon pontosan azonos, az aktív él egyszerre vált).





- A műveleteket (számításokat) a kombinációs logika végzi.



# Szinkron sorrendi logikák működési feltételei
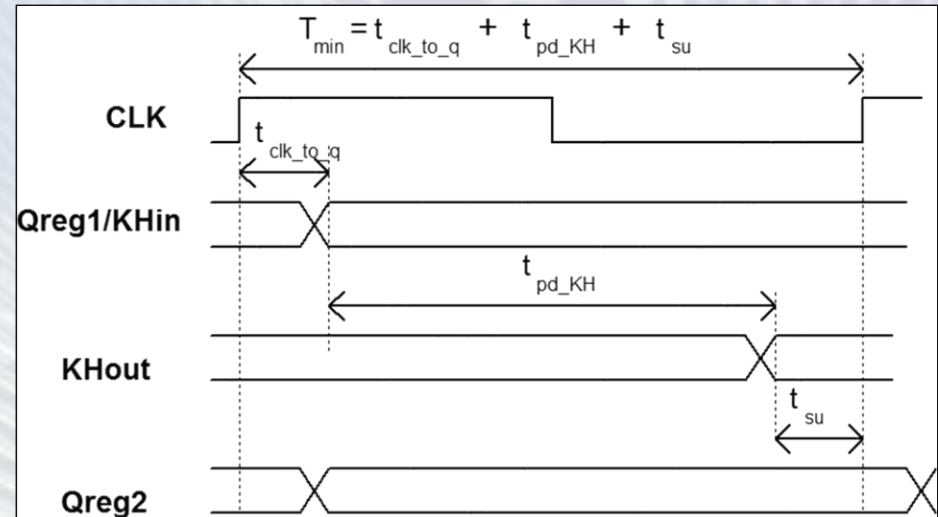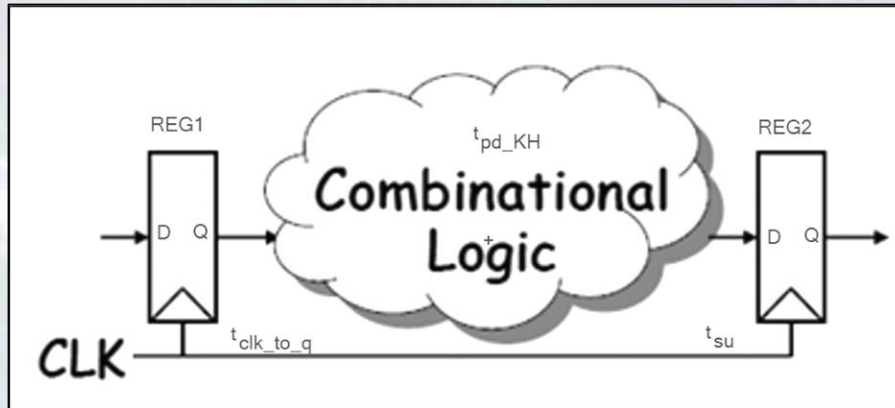
## A szinkron digitális tervezői paradigma biztosítása

- Két órajel között elegendő idő kell a feladatok elvégzésére. (A kombinációs hálózat műveletvégzésére és a DFF-ok beírására.)



- $T_{clk\_to\_q}$  : az órajel akív életől a Q kimenet beállásáig eltelt idő
- $T_{pd\_KH}$  : a kombinációs hálózat jelterjedési ideje (bementi változás eljut a kimenetre)
- $T_{su}$  : egy regiszter adat bementén a jelnek az órajel aktív éle előtt legalább ennyi idővel stabilnak kell lenni, különben nem garantált a helyes működése.

# Szinkron sorrendi logikák működési feltételei

- **Az idődiagram magyarázata**


- Az órajel aktív éle után kis késéssel ( $t_{\text{clk\_to\_q}}$ ) megváltozik az 1. regiszter kimenete, vagyis a kombinációs hálózat bemenete.
- A kombinációs hálózaton keresztül is véges idő alatt terjed a jel ( $t_{\text{pd\_KH}}$ ). A jelterjedési idő logikai áramkörök sebességétől és a kombinációs hálózat megvalósításától is függ. Itt a leghosszabb jelteljedési idő érdekes.
- Ha megfelelően nagy az órajel periódusideje ( $T_{\text{clk}} \geq T_{\text{min}}$ ), akkor a következő aktív éle előtt előírt idővel ( $t_{\text{su}}$ , adat előkészítési idő) a 2. regiszter bemenetén már stabil a kombinációs hálózat kimenetéről érkező adat és ez az él hatására hibátlanul beíródik a regiszterbe (ha még megfelelő ideig stabil marad). Teljesül, ha  $T_{\text{clk}} \geq T_{\text{clk\_to\_q}} + T_{\text{pd\_KH}} + T_{\text{su}}$   
Ennél jobban nem részletezzük.

- **Két órajel él között stabil kimeneti értékek biztosítása.**

- A regiszter biztosítja, ha az előbbi feltételek teljesülnek. Ha a bemenetén a beírandó adat az aktív órajel él előtt megfelelő idővel már stabil (és utána is megfelelő ideig még stabil). Egyébként hibás értéket tárolhat. (Fontos az időzítési előírások betartása.)
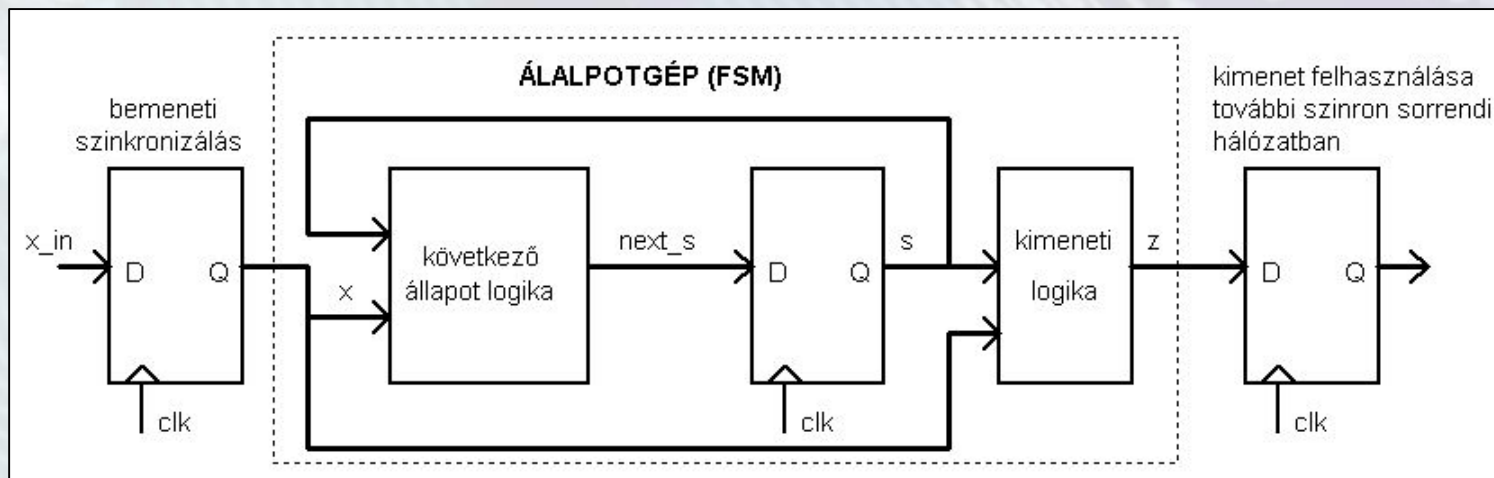
# Szinkron sorrendi logikák működési feltételei

- A szinkron állapotgép (FSM) esetében a kombinációs hálózat kimenete ugyanazon regiszter bemenetére (is) kapcsolódik, mint amely a bemenetét meghajtja:*



- A bemenetét az órajelhez kell szinkronizálni, így tarthatók be az időzítési követelmények.



# Digitális technika 4. EA vége